
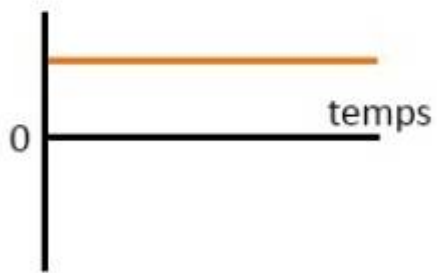


Exercices Maquettes


exercices_maquette_001.zip

**** Tension continue**** Les piles, les accumulateurs ou certains adaptateurs produisent une tension continue. C'est une tension qui ne varie pas au cours du temps

Différence courant AC/DC

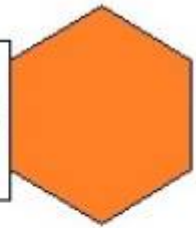


Courant continu (DC)

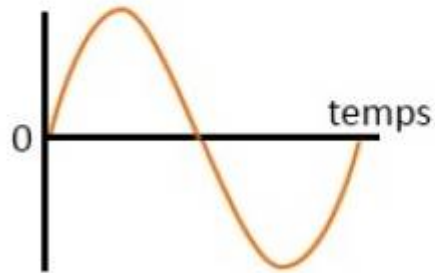


Courant alternatif (AC)


Led resistances

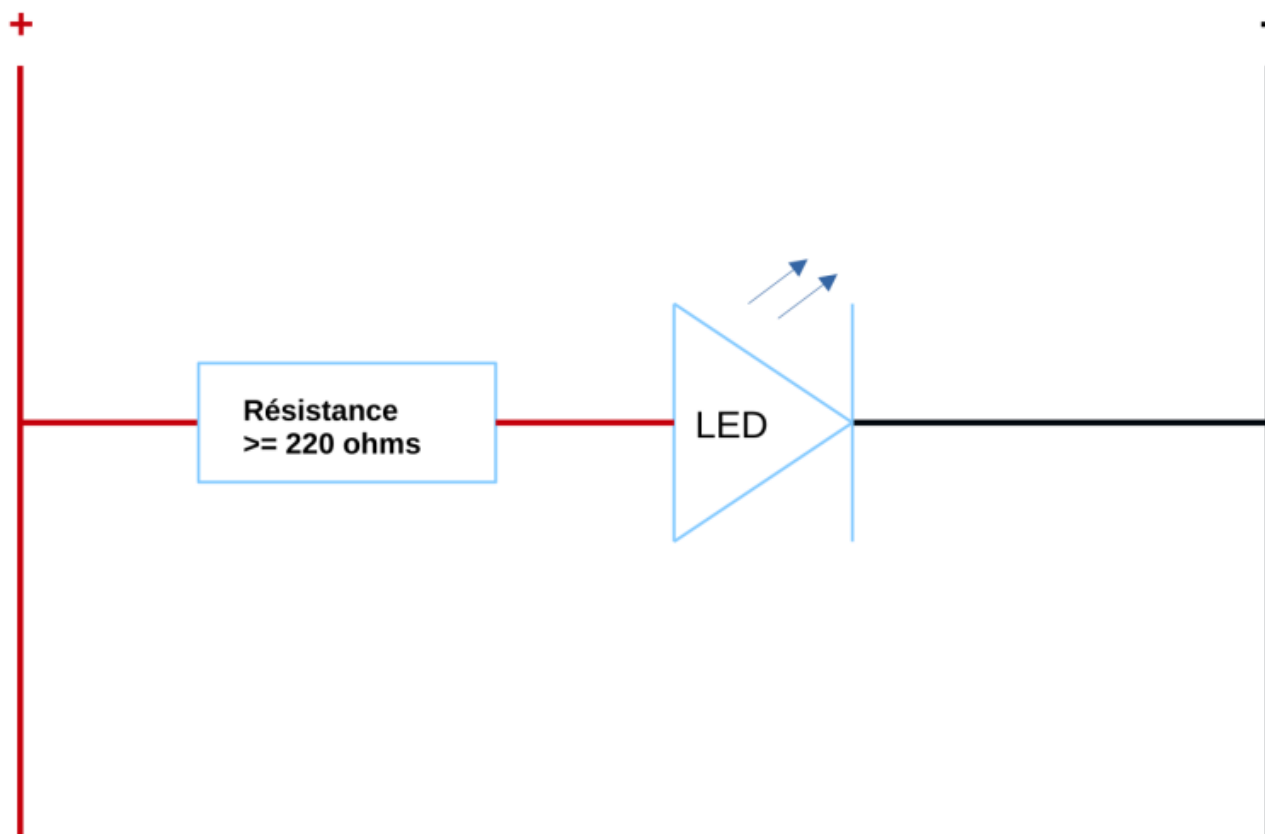


Led Resistance BP

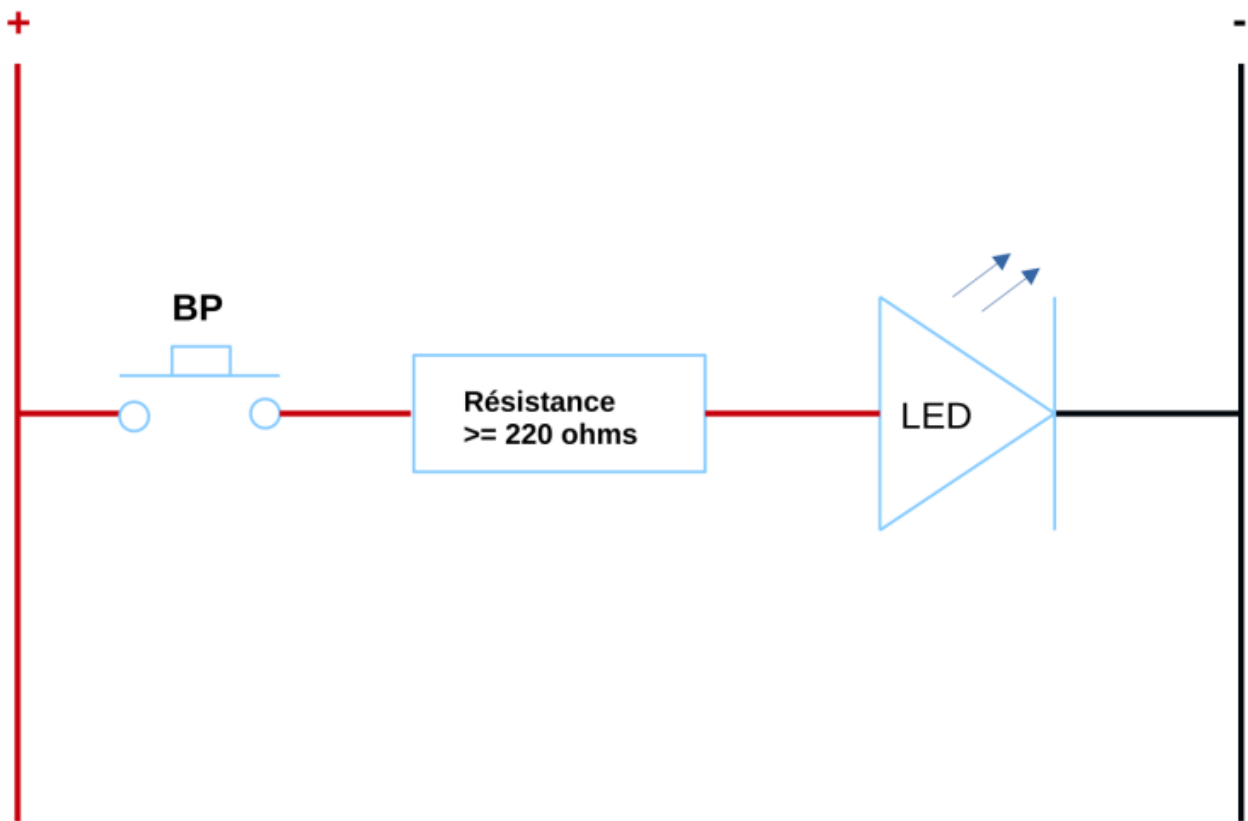


3 LEDS BP

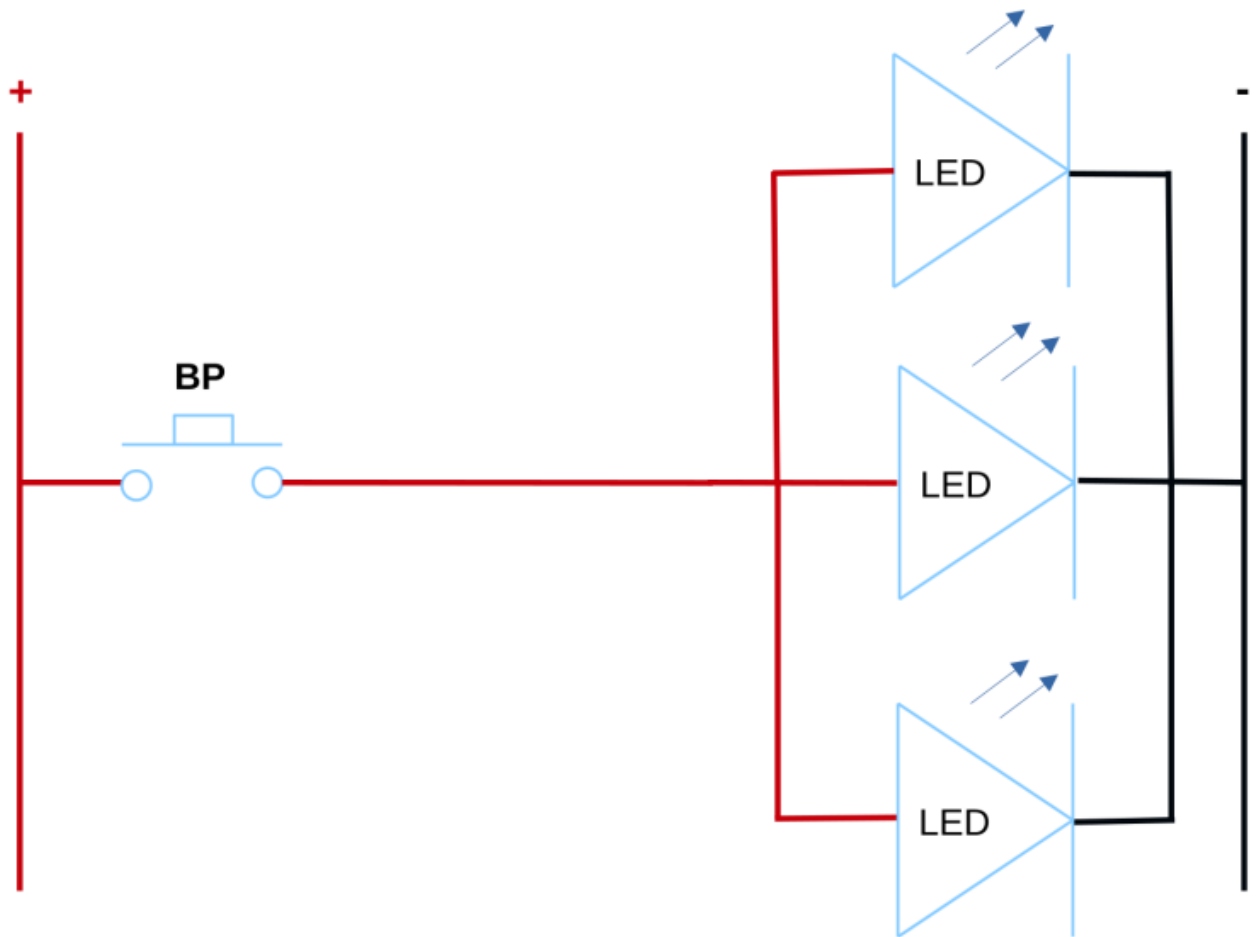


Led BP Voltmetre

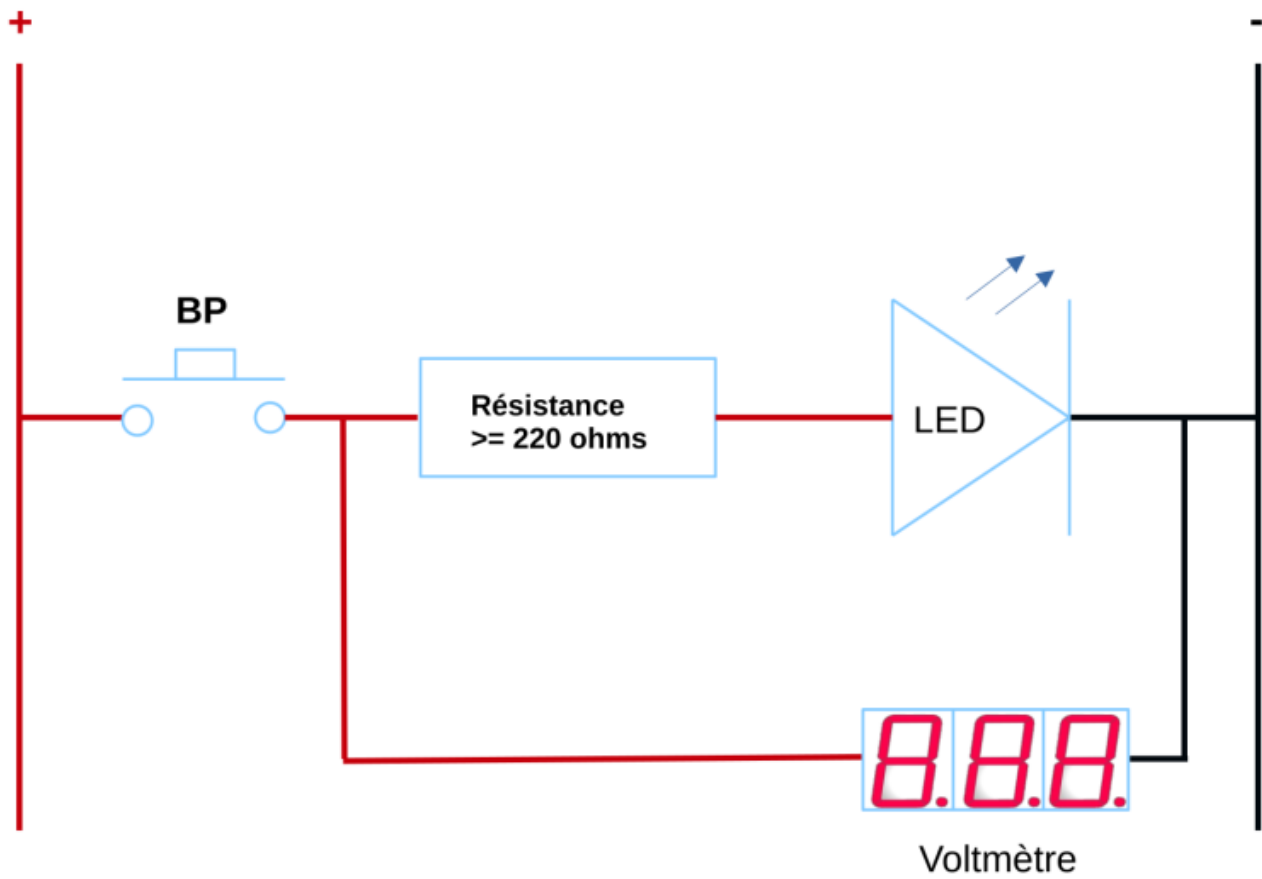


BP inter double LED RVB Cathode commune

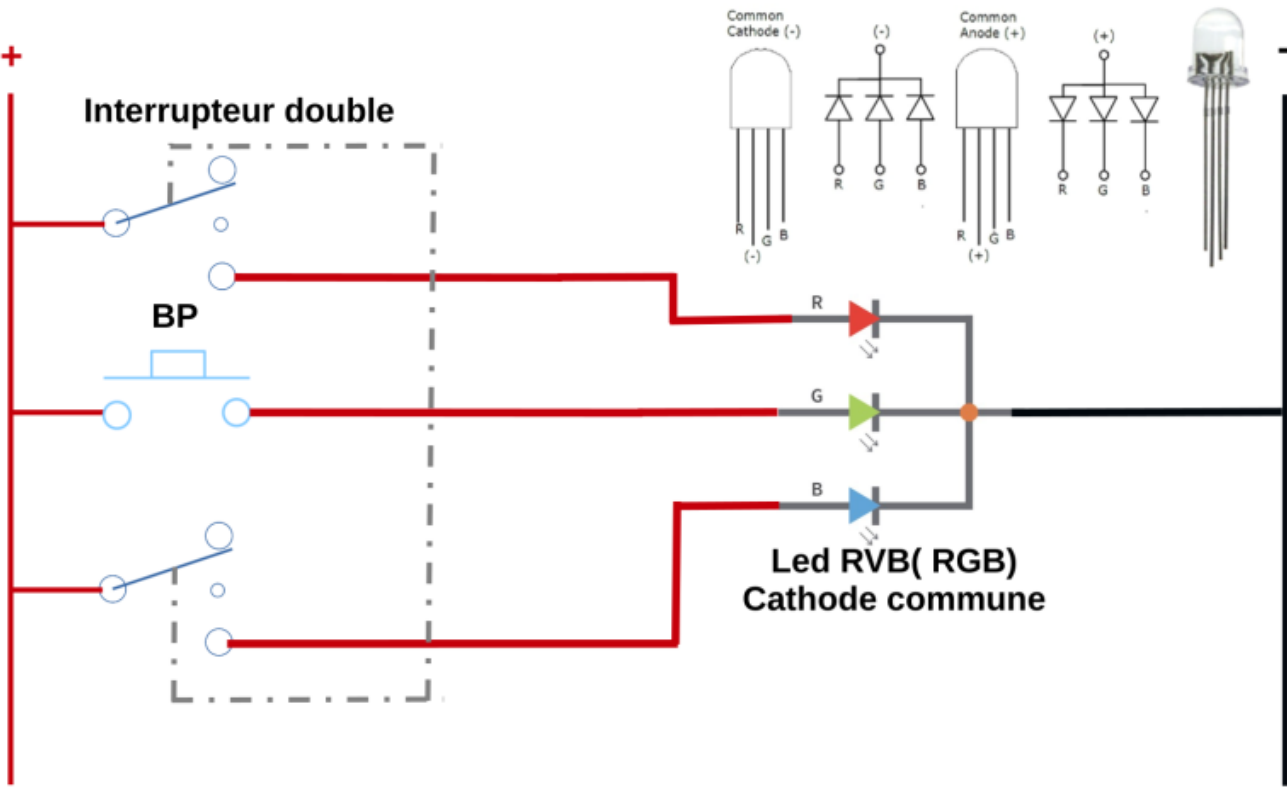


Bp Buzzer Volmetre

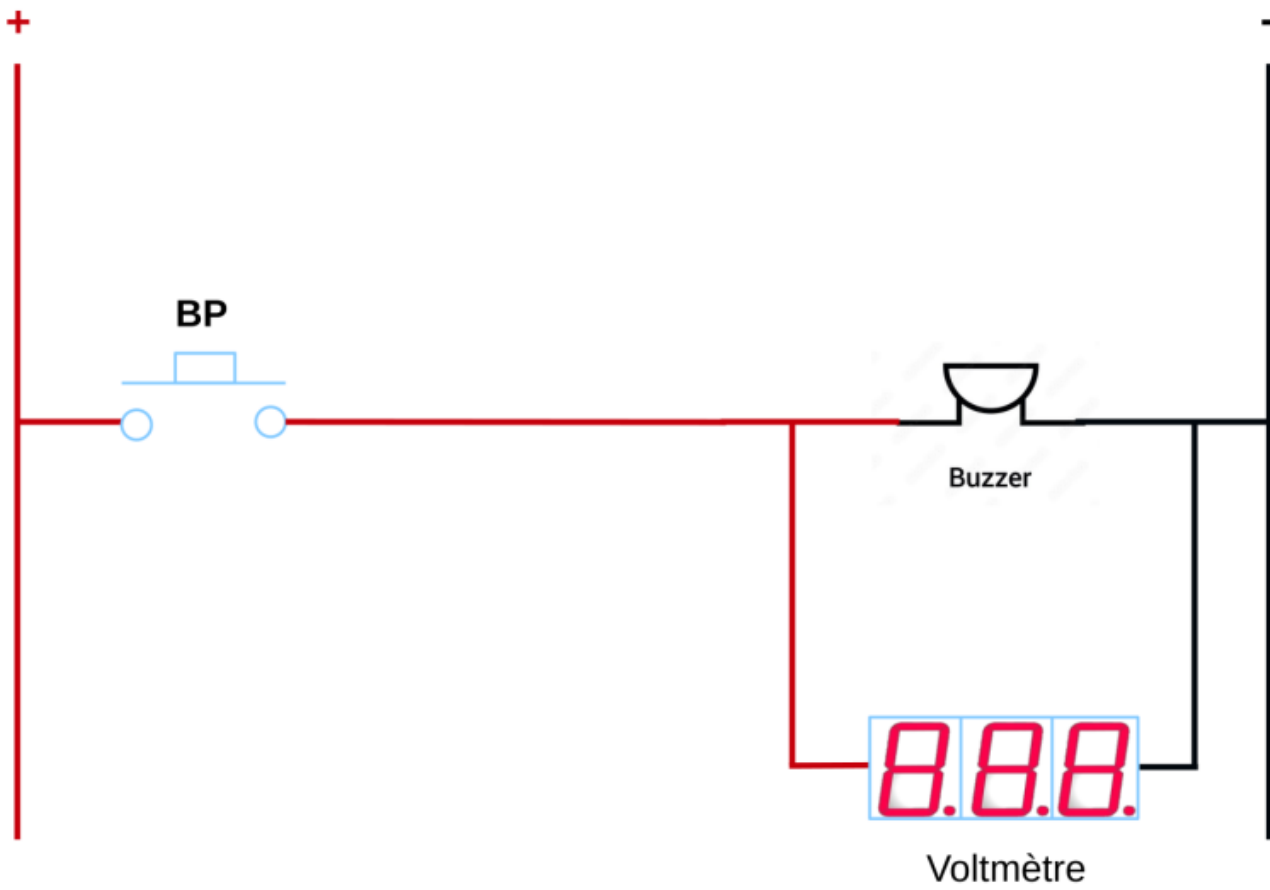


BP Volmetre Led Buzzer

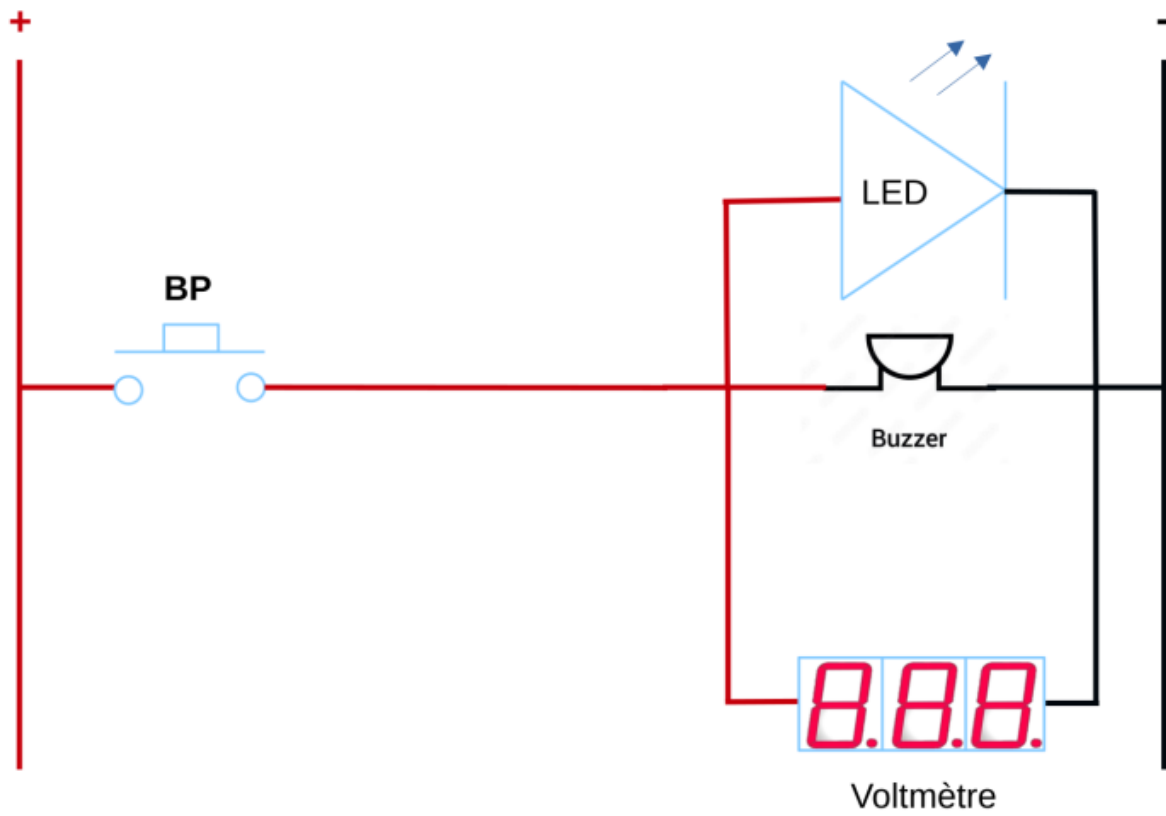

BP Moteur CC

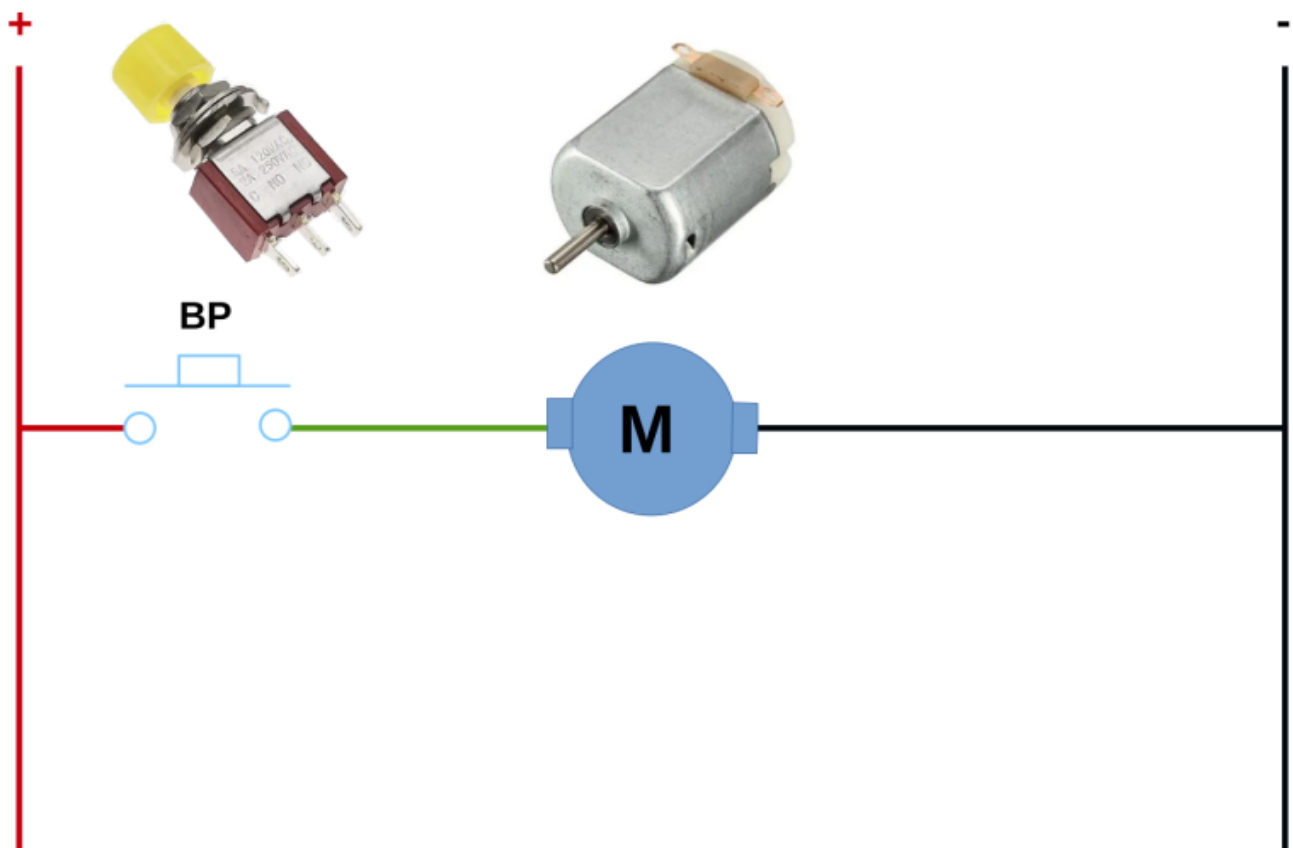

Interrupteur Double 2 sens moteur

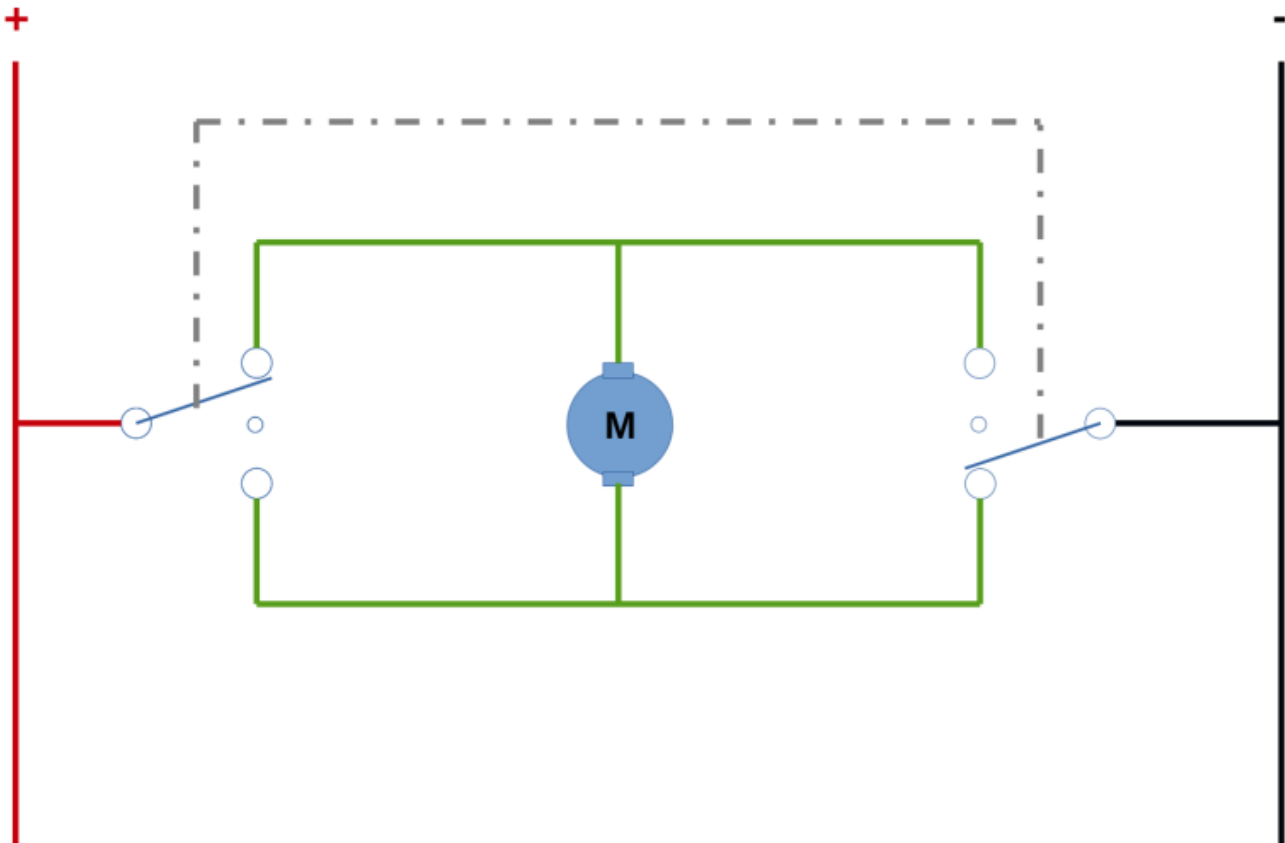

Utilisation d un arduino

Exercices Arduino avec la maquette

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=maquette:exercices&rev=1791467592>

Last update: **2026/10/08 15:53**

